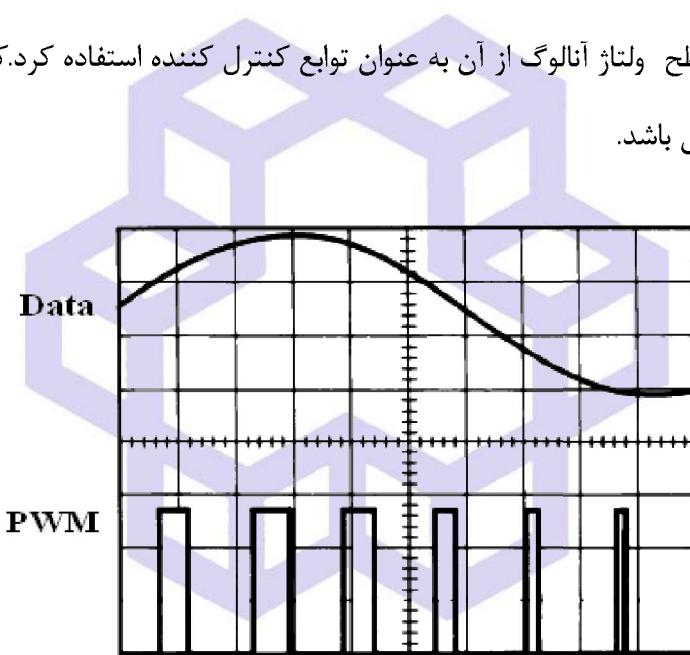


آزمایش شماره ۸

(PWM) Pulse Width Modulation

بادآوری

مدولاسیون عبارت است: از سوار کردن سیگنال اطلاعات (سیگنال باند پایه یا پیام) بر روی سیگنال دیگر معمولاً با فرکанс بالاتر (یعنی سیگنال حامل)، به منظور افزایش برد سیگنال و بهرهوری انتقال و استفاده بهتر از پهنهای باند کanal. در مدولاسیون یکی از خواص سیگنال حامل (مثلاً دامنه، فرکанс، فاز یا ...) با توجه به تغییرات سیگنال پیام تغییر داده می‌شوند. در مدولاسیون عرض پالس (PWM)، بر اساس میزان تغییرات دامنه سیگنال اطلاعات، پهنهای پالس (Pulse Width Modulation) سیگنال حامل تغییر می‌کند. با استفاده از PWM (Duty Cycle) می‌توان با تبدیل به دیجیتال کردن سطح ولتاژ آنالوگ از آن به عنوان توابع کنترل کننده استفاده کرد. کاربرد دیگر آن در مدارها و منابع تغذیه سوئیچینگ می‌باشد.




پالسهای ایجاد شده توسط این نوع مدولاسیون جهت کنترل میزان توان انتقالی به یک بار یا تغییرات میزان سوئیچ موردن استفاده قرار می‌گیرد. می‌خواهیم با استفاده از مدولاسیون عرض پالس (PWM)، قدرت و دور (فرکانس گردش) و جهت گردش یک آرمیچر را به صورت عملی، کنترل کنیم. در حالت PWM کنترل موتور یا آرمیچر به صورت دستی انجام نمی‌شود. در این حالت، میانگین ولتاژ های فرستاده شده توسط مدار سوئیچ است که سرعت موتور را کم و زیاد می‌کند. از طرفی هر چه فرکانس کاری مدار بالاتر باشد، موتور سریعتر روشن و خاموش می‌شود. در واقع، فوائل زمانی روشن و خاموش شدن موتور است که کم یا زیاد می‌شود.

برای این آزمایش، از یک مدار مولتی ویبراتور آستابل و دو مدار مولتی ویبراتور مونوآستابل که با آی سی ۵۵۵ طراحی شده اند، استفاده می شود. در این روش خروجی دو مدار مونو آستابل به دو طرف موتور یا آرمیچرداده می شود. بنابراین ولتاژ DC روی آرمیچر متناسب با تفاضل خروجی های مونوآستابل ها می باشد.


دقیقی که در طراحی این مدار باید انجام داد اینست که مولتی ویبراتور مونوآستابل های مورد استفاده حتما باید با مولتی ویبراتور آستابل مورد نظر، **سنکرون** باشند. برای این منظور، مقدار زمانهای (دوره تناوب) High و Low بودن مولتی ویبراتور آستابل باید دقیقا محاسبه شود. بنابراین پهنهای پالس موج تولید شده توسط مولتی ویبراتور مونو آستابل ها باید حتما کمتر از مقدار زمان High بودن مولتی ویبراتور آستابل (فاصله تریگری که مدار آستابل تولید می کند) برای سنکرون شدن باشد.

شرح آزمایش

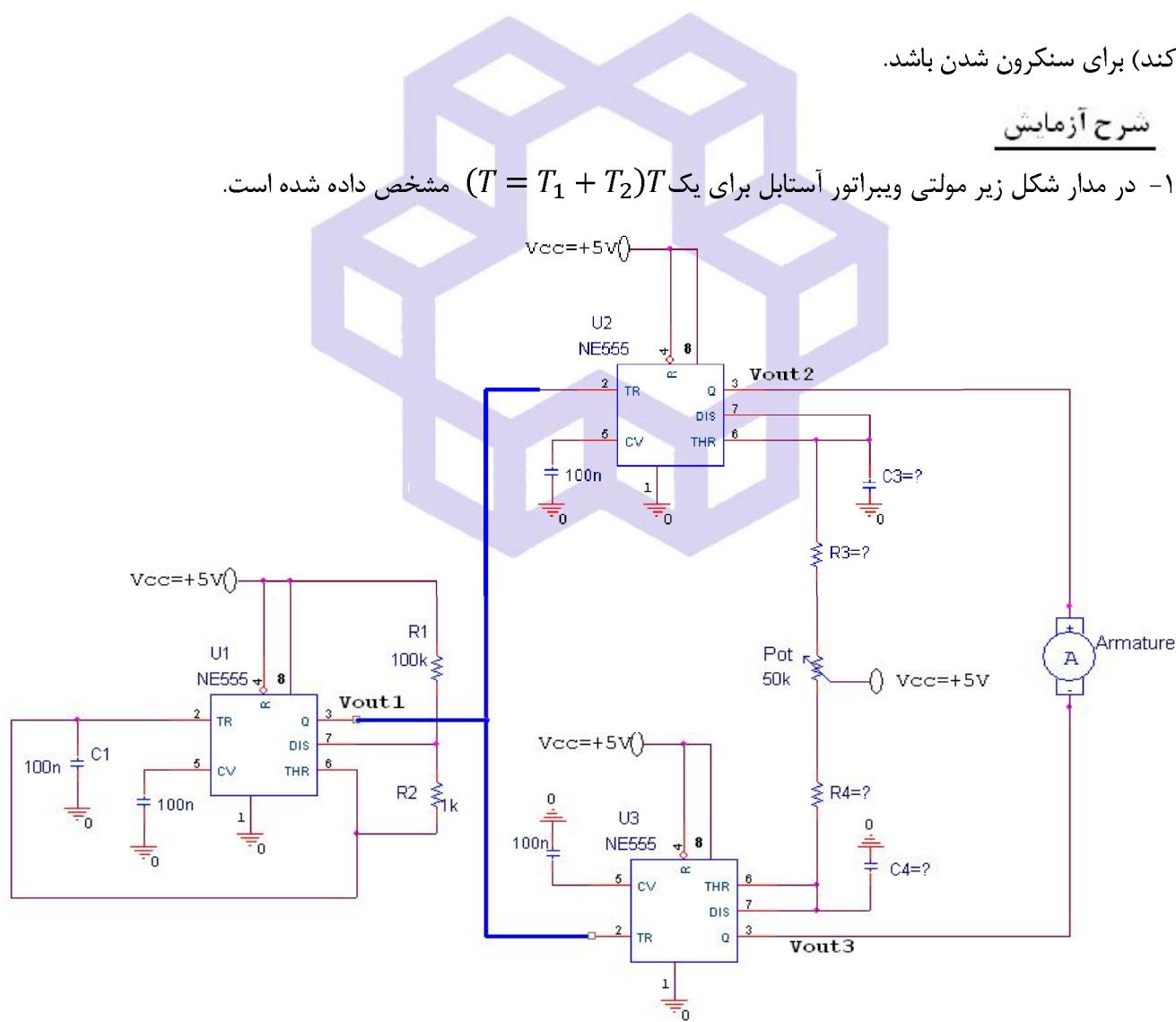- در مدار شکل زیر مولتی ویبراتور آستابل برای یک $T = T_1 + T_2$ مشخص داده شده است.




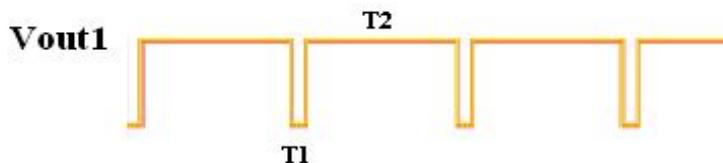(دقت: شکل موج V_{out1} به صورت زیر می باشد)



الف) مقدار زمانهای T_1 و T_2 مولتی ویبراتور آستابل(V_{out1}) را بدست آورید.

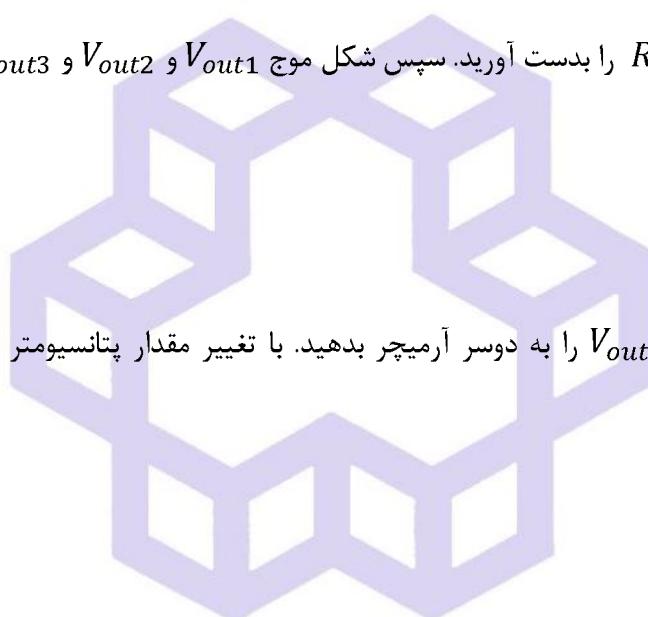ب) با توجه به مقدار T_2 و توضیحات گفته شده در مورد سنکرون بودن مونواستابل ها با مولتی ویبراتور آستابل داده شده، مقادیر C_3, C_4, R_3, R_4 را بدست آورید. سپس شکل موج V_{out1} و V_{out2} و V_{out3} را رسم کنید.



ج) خروجی های V_{out1} و V_{out3} را به دوسر آرمیچر بدهید. با تغییر مقدار پتانسیومتر ، سرعت و جهت چرخش آرمیچر را تغییر دهید.

د) چگونگی عملکرد مدار را توضیح دهید.